

Week 5

1)

// Design and simulate a combinational circuit with external gates and a 4 to 16 decoder built

// using a decoder tree of 2 to 4 decoders to implement the functions below.

// $F = ab'c + a'cd + bcd'$, $G = acd' + a'b'c$ and $H = a'b'c' + abc + a'cd$

```
module dec2to4(W,En,Y);
```

```
input[1:0]W;
```

```
input En;
```

```
output [0:3]Y;
```

```
reg [0:3]Y;
```

```
always@(W or En)
```

```
begin
```

```
if(En==1)
```

```
case(W)
```

```
0: Y=4'b1000;
```

```
1: Y=4'b0100;
```

```
2: Y=4'b0010;
```

```
3: Y=4'b0001;
```

```
endcase
```

```
else
```

```
Y=4'b0000;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module dec4to16(W,En,Y);
```

```
input [3:0]W;
```

```
input En;
```

```
output [0:15]Y;
```

```
wire[0:3]M;
```

```
dec2to4 dec1(W[3:2],En,M[0:3]);
```

```
dec2to4 dec2(W[1:0],M[0],Y[0:3]);
```

```
dec2to4 dec3(W[1:0],M[1],Y[4:7]);
```

```
dec2to4 dec4(W[1:0],M[2],Y[8:11]);
```

```
dec2to4 dec5(W[1:0],M[3],Y[12:15]);
```

```
endmodule
```

```
module l5q1(W, En, f, g, h);
```

```
input [3:0]W;
```

```
input En;
```

```
output f, g, h;
```

```
wire [0:15]Y;
```


```
dec4to16 dec1(W[3:0], En, Y);
```

```
or(f, Y[3], Y[6], Y[7], Y[10], Y[11], Y[14]);
```

```
or(g, Y[2], Y[3], Y[10], Y[14]);
```

```
or(h, Y[0], Y[1], Y[3], Y[7], Y[14], Y[15]);
```

```
endmodule
```

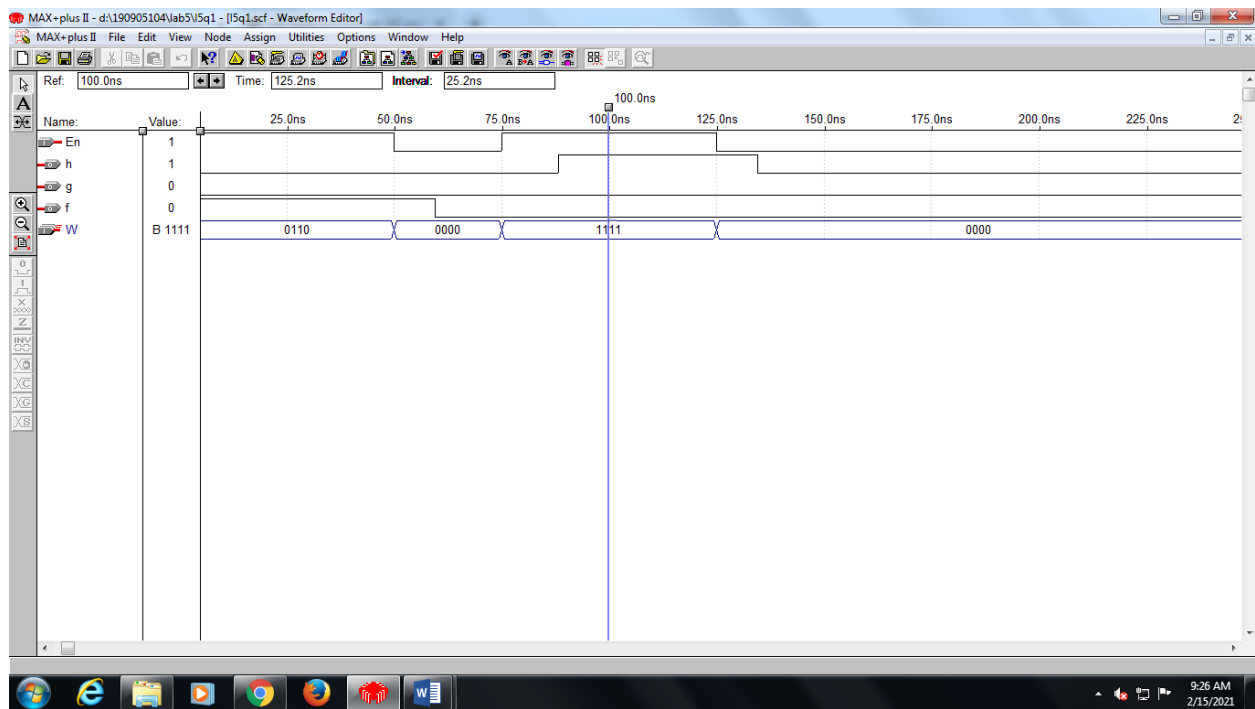

2)

// Design and implement a full adder using 2 to 4 decoder(s) and other gates.

```
module dec2to4(W, En, Y);
```

```
input [1:0]W;
```

```
input En;
```

```
output [0:3]Y;
```

```
reg [0:3]Y;
```

```
always @(W or En)
```

```
begin
```

```
if(En==0)
```

```
Y=4'b0000;
```

```
else
```

```
case(W)
```

```
0:Y=4'b1000;
```

```
1:Y=4'b0100;
```

```
2:Y=4'b0010;
```

```
3:Y=4'b0001;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module l5q2(x, y, c_in, sum, c_out);
```

```
input x, y, c_in;
```

```
output sum, c_out;
```

```
wire [0:3] dec0w;
```

```
wire [0:3] dec1w;
```

```
wire [0:3] dec2w;
```

```
dec2to4 d0({1'b0, x}, 1'b1, dec0w);
```


```
dec2to4 d1({c_in, y}, dec0w[1], dec1w);
```

```
dec2to4 d2({c_in, y}, dec0w[0], dec2w);
```

```
or(sum, dec2w[3], dec1w[1], dec1w[2], dec1w[3]);
```

```
or(c_out, dec2w[1], dec2w[2], dec1w[0], dec1w[3]);
```

```
endmodule
```

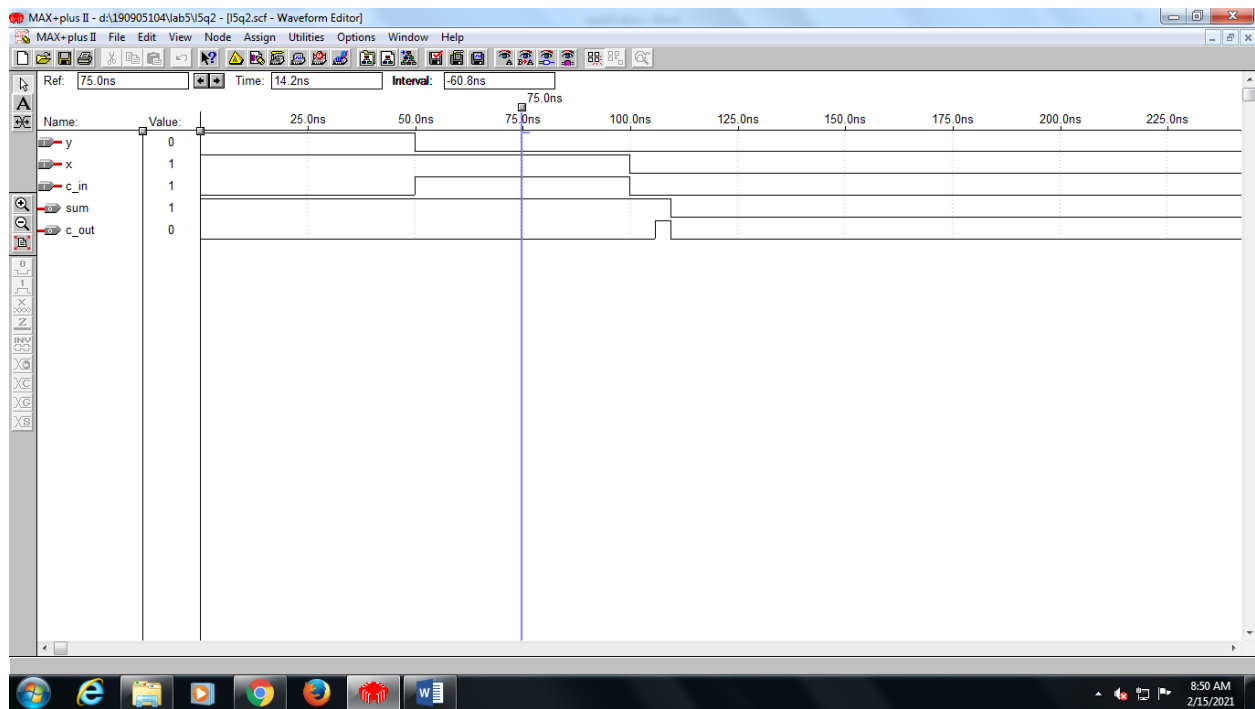

3)

// Design and simulate the circuit with 3 to 8 decoder(s) and external gates to implement the functions below.

// $F(a, b, c, d) = \text{Sm}(2,4,7,9)$ $G(a, b, c, d) = \text{Sm}(0,3,15)$ $H(a, b, c, d) = \text{Sm}(0,2,10,12)$

```
module dec2to4(W, En, Y);
```

```
input [1:0]W;
```

```
input En;
```

```
output [0:3]Y;
```

```
reg [0:3]Y;
```

```
always @(W or En)
```

```
begin
```

```
if(En==0)
```

```
Y=4'b0000;
```

```
else
```

```
case(W)
```

```
0:Y=4'b1000;
```

```
1:Y=4'b0100;
```

```
2:Y=4'b0010;
```

```
3:Y=4'b0001;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module dec3to8(W,En,Y);
```

```
input [2:0]W;
```

```
input En;
```

```
output [0:7]Y;
```

```
wire[0:3]M;
```

```
dec2to4 dec1({1'b0, W[2]},En,M);
```

```
dec2to4 dec2(W[1:0],M[0],Y[0:3]);
```

```
dec2to4 dec3(W[1:0],M[1],Y[4:7]);
```

```
endmodule
```

```
module l5q3(W, En, f, g, h);
```

```
input [3:0]W;
```

```
input En;
```

```
output f, g, h;
```

```
wire [0:7] temp0;
```

```
wire [0:7] temp1;
```

```
wire [0:7] temp2;
```

```
wire [0:7] temp3;
```

```
wire [0:7] temp4;
```

```
dec3to8 dec0({1'b0, W[3], W[2]}, En, temp0);
```

```
dec3to8 dec1({1'b0, W[1], W[0]}, temp0[0], temp1);
```

```
dec3to8 dec2({1'b0, W[1], W[0]}, temp0[1], temp2);
```

```
dec3to8 dec3({1'b0, W[1], W[0]}, temp0[2], temp3);
```

```
dec3to8 dec4({1'b0, W[1], W[0]}, temp0[3], temp4);
```

```
or(f, temp1[2], temp2[0], temp2[3], temp3[1]);
```

```
or(g, temp1[0], temp1[3], temp4[3]);
```

```
or(h, temp1[0], temp1[2], temp3[2], temp4[0]);
```

```
endmodule
```

